



## تمرین پنجم درس معماری کامپیوتر بخش عملی

استاد: دکتر اسدی

کیان قاسمی ۴۰۱۱۰۲۲۶۴  
اشکان تارپوردی ۴۰۱۱۰۵۷۵۳

## بخش کنترلی


### ۱ ALU Control Unit

برای طراحی ALU Control Unit ابتدا جدول مقادیر ALU Control Input به ازای *Opcode* ها و *Func* ها رسم می کنیم. سپس تابع منطقی هر بیت را جداگانه با استفاده از جدول کارنو بدست آورده و در نهایت شماتیک مدار را در نرم افزار Quartus II رسم می کنیم.


Instruction opcode	ALUOp	Func field	Desired Action	ALU control input
LB	00	XXX	Add	0011
SB	00	XXX	Add	0011
BEQ	01	XXX	EQU	0110
BNQ	11	XXX	NEQU	0111
ADD	10	000	Add	0011
SUB	10	001	Sub	0100
AND	10	010	And	0000
OR	10	011	Or	0001
MULT	10	100	Mul	0101
XOR	10	101	Xor	0010
ADDI	10	000	Add	0011
SUBI	10	001	Sub	0100
ANDI	10	010	And	0000
ORI	10	011	or	0001

$$\begin{aligned}
 ALUControl[0] &= OR(XNOR(ALUOp1, ALUOp0), AND(ALUOp1, \\
 &OR(AND(Func2, AND(Func0, Func1)), AND(Func0, Func1))) \\
 ALUControl[1] &= \\
 &OR(OR(ALUOp1, AND(ALUOp0, ALUOp1)), AND(Func1, XNOR(Func0, Func2))) \\
 ALUControl[2] &= \\
 &OR(ALUOp0, AND(AND(ALUOp0, ALUOp1), AND(Func1, XOR(Func0, Func2)))) \\
 ALUControl[3] &= 0
 \end{aligned}$$

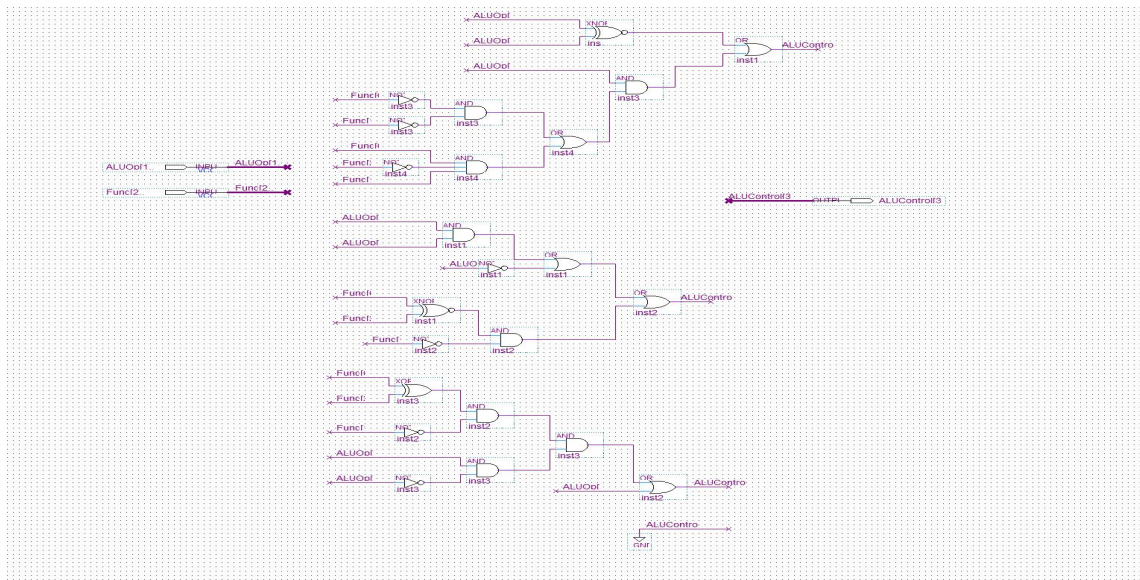
در جدول فوق، دستورات نوع Jump را در نظر نگرفته ایم زیرا دستورات ALU نیاز به عملیات ALU ندارند. شماتیک طراحی مدار فوق بصورت زیر است:



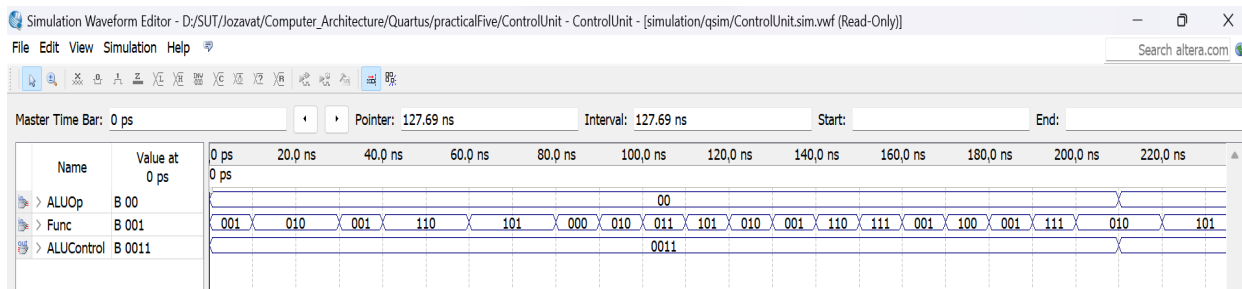برای صحت‌سنجی مدار طراحی شده، آن را آزمایش کرده و به ازای مقادیر مختلف  $ALUOp$  و  $Func$  خروجی مدار را بررسی می‌کنیم.




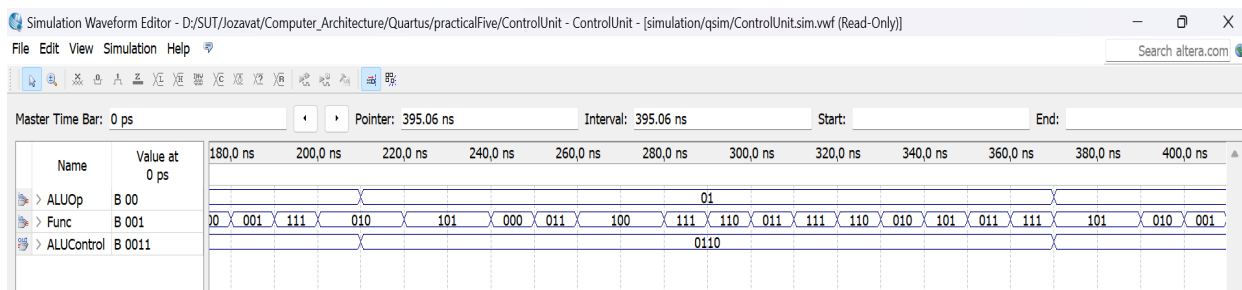به ازای  $ALUOp = 00$  مقدار  $ALUControl$  باید همواره 0011 باشد زیرا در دستور SB و SB، عملیات جمع در ALU انجام می‌شود.




به ازای  $ALUOp = 01$  مقدار  $ALUControl$  باید همواره 0110 باشد زیرا در دستور BEQ،

عملیات Equal در ALU انجام می شود.

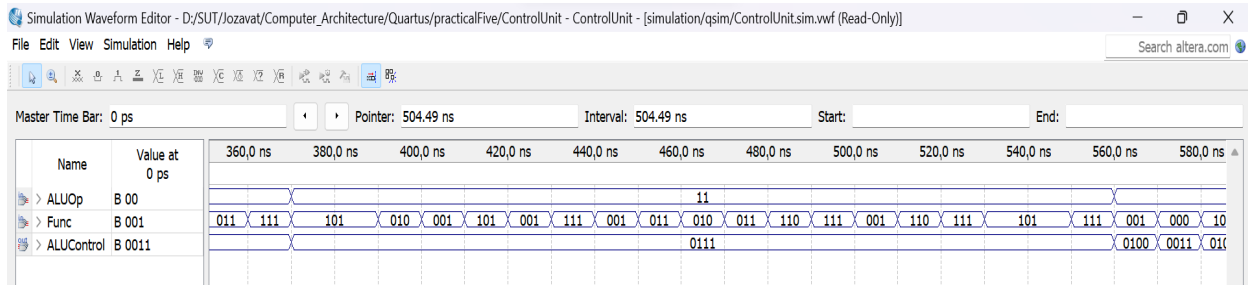

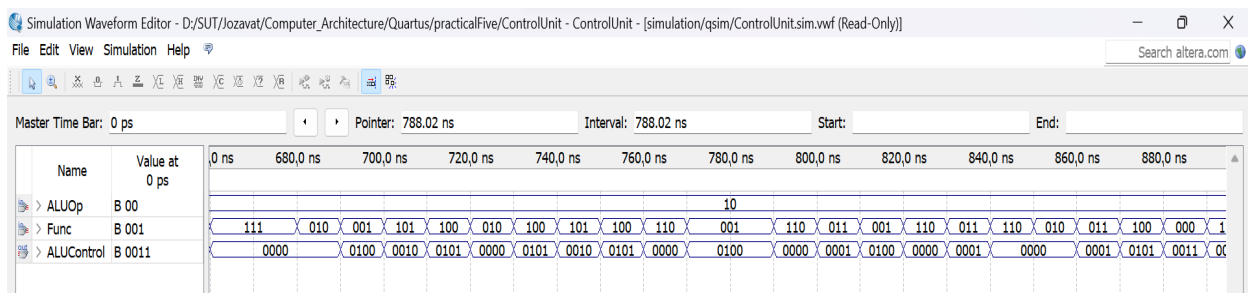به ازای  $ALUOp = 11$ ، مقدار ALUControl باید همواره 0111 باشد زیرا در دستور BNQ، عملیات Not-Equal در ALU انجام می شود.



به ازای  $ALUOp = 10$  دستورات R-format اجرا می شوند و بر اساس Func آنها باید ALUControl را تعیین کنیم. طبق جدول فوق به ازای مقادیر مشخص شده، خروجی مورد نظر تولید شده است. همچنین به ازای مقادیری که هرگز اتفاق نمی افتند، مقدار ALUControl برابر 0000 است؛ برای مثال  $Func = 111$  خروجی برابر 0000 شده است.

## ۲ Control Unit

برای طراحی واحد کنترل، باید ابتدا توابع منطقی سیگنال های کنترلی آن را به ازای ورودی  $Opcode$  با کمک جدول کارنو بدست آورده و سپس شماتیک نهایی مدار را طراحی کرد.

		R- forma t	<u>ADD</u> <u>i</u>	<u>SUB</u> <u>i</u>	<u>AND</u> <u>i</u>	<u>OR</u> <u>i</u>	L B	SB	<u>BE</u> <u>Q</u>	<u>BN</u> <u>Q</u>	J	<u>JA</u> <u>L</u>	J R
	Op3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
	Op2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
	Op1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	Op0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
Output	<u>RegDst</u>	1	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X
	<u>ALUSrc</u>	0	1	1	1	1	1	1	0	0	X	X	X
	<u>MemtoReg</u>	0	0	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X
	<u>RegWrite</u>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
	<u>MemRead</u>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<u>MemWrite</u>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Branch	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Jump	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	<u>JumpSrc</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1
	<u>JumpWrite</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	<u>SignExtend</u>	0	1	1	0	0	1	1	1	1	X	X	X
	<u>ImmInstruct</u>	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	ALUOp1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	X	X	X
	ALUOp0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	X	X	X

$$RegDst = AND(Op3, Op2, Op1, Op0)$$

$$ALUSrc = OR(AND(Op3, Op2), AND(Op3, Op1))$$

$$MemToReg = AND(Op3, Op2, Op1, Op0)$$

$$RegWrite =$$

$$AND(OR(Op3, Op2, Op1), OR(Op2, Op1, Op0), OR(Op3, Op2, Op1, Op0, Func2, Func1, Func0))$$

$$MemRead = AND(Op3, Op2, Op1, Op0)$$

$$MemWrite = AND(Op3, Op2, Op1, Op0)$$

$$Branch = AND(Op3, Op2, Op1)$$

$$Jump =$$

$$OR(AND(Op3, Op2, Op1), AND(Op3, Op2, Op1, Op0, Func2, Func1, Func0))$$

$$JumpSrc = AND(Op3, Op2, Op1, Op0, Func2, Func1, Func0)$$

$$JumpWrite = AND(Op3, Op2, Op1, Op0)$$


$$SignExtend = OR(AND(Op3, Op1), AND(Op3, Op2, Op1))$$

$$ImmInstruct = OR(AND(Op3, Op2, Op1), AND(Op3, Op2, Op1))$$


$$ALUOp1 = AND(OR(Op3, Op2, Op1, Op0), OR(Op3, Op2, Op1))$$

$$ALUOp0 = AND(Op3, Op2, Op1)$$

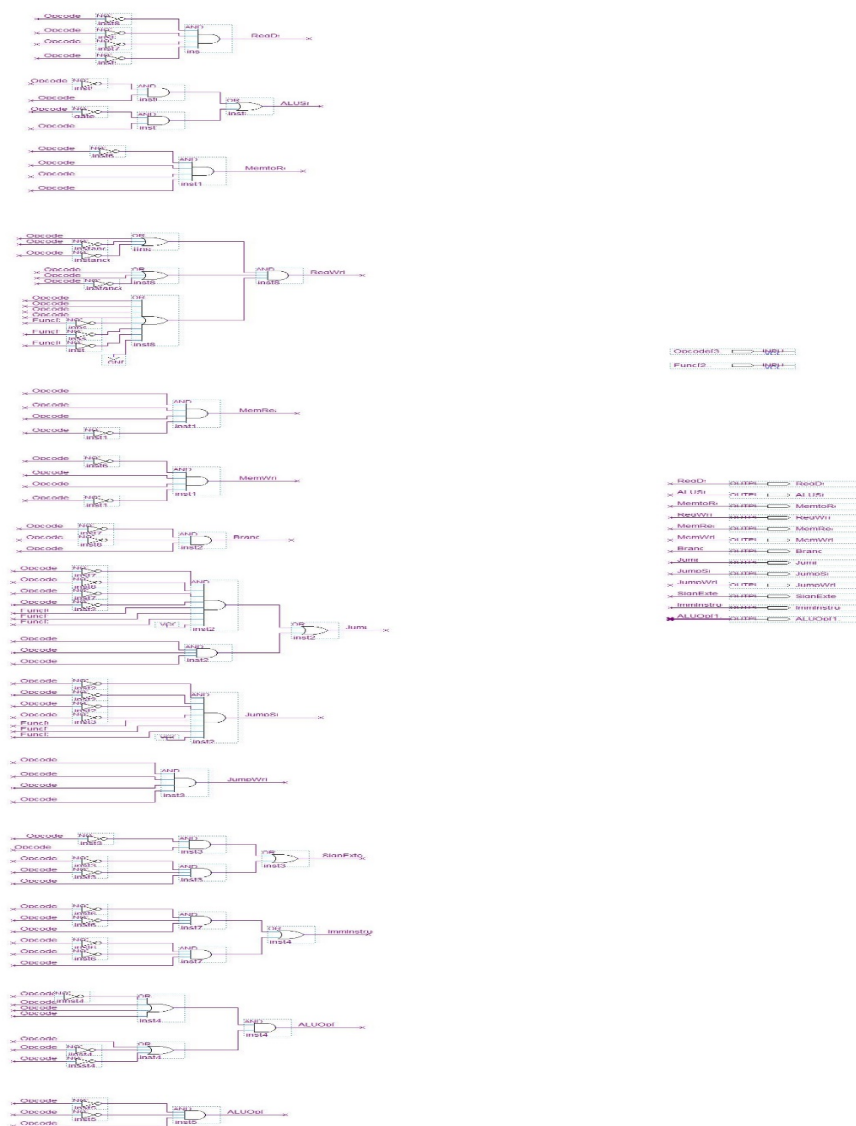طراحی مدار برای سیگنال‌های کنترلی واحد کنترل، به ازای توابع منطقی بدست آمده، بصورت زیر است:



 برای آزمایش درستی مدار طراحی شده، خروجی تولید شده توسط آن را به ازای مقادیر مختلف *Opcode* ها و *Func* ها با جدول بدست آورده در قسمت قبلی مقایسه می کنیم.




همانطور که مشاهده می کنید، به ازای تمام دستورات که *Opcode* آنها در جدول فوق قرار دارد، خروجی مطلوب توسط مدار طراحی شده تولید شده است؛ برای مثال به ازای *Opcode* = 0010 مقادیر خروجی سیگنال‌های کنترلی بصورت زیر است:

	Name	Value at 120.0 ns
in	> Opcode	B 0010
in	> Func	B 000
out	RegDst	B 0
out	ALUSrc	B 1
out	MemtoReg	B 0
out	RegWrite	B 1
out	MemRead	B 0
out	MemWrite	B 0
out	Branch	B 0
out	Jump	B 0
out	JumpSrc	B 0
out	JumpWrite	B 0
out	SignExtend	B 1
out	ImmInstruct	B 1
out	> ALUOp	B 10

طبق جدول بدست آمده در اول این بخش، خروجی سیگنال‌ها با سیگنال‌های درون جدول تطابق دارند.
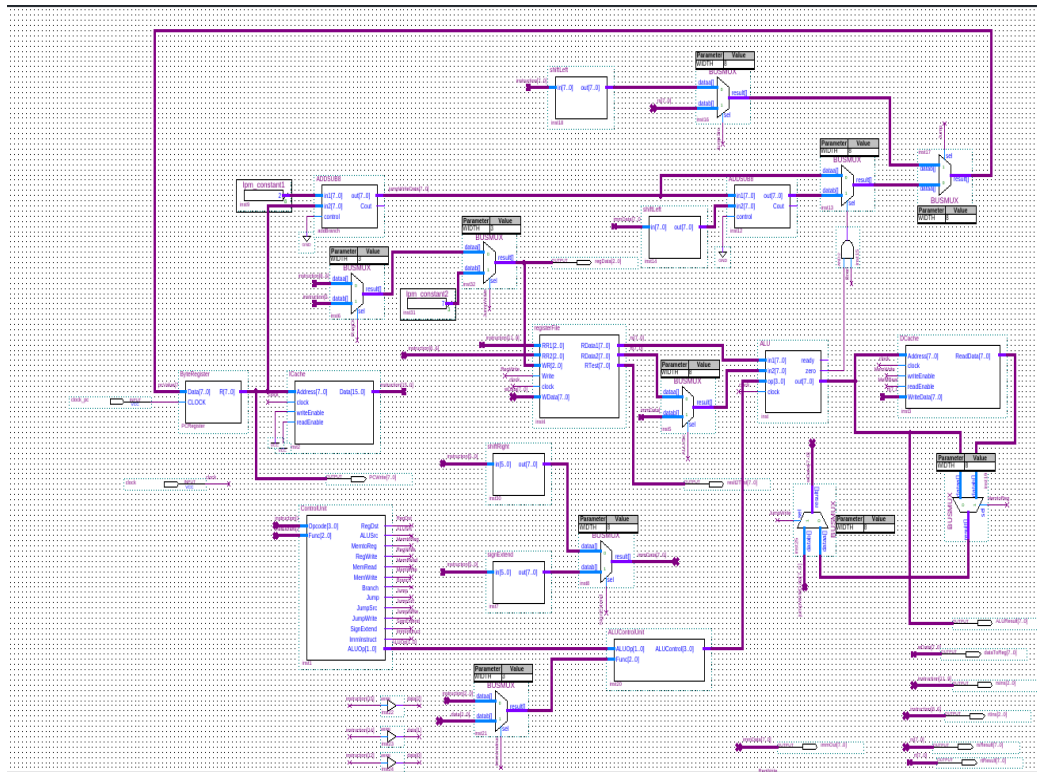
## Datapath


شکل کلی datapath به صورت زیر می باشد که شامل ۴ بلوک -Reg، instruction Memory، PC، Data Memory، ALU و سیگنال های کنترلی مشخص شده است.


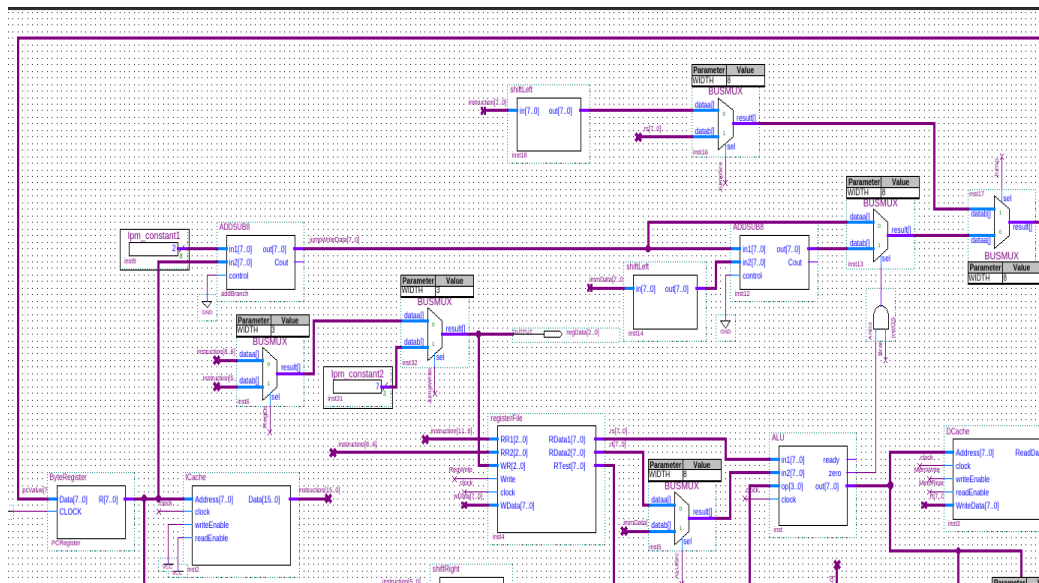
### ۱) Instruction Memory, PC register

ورودی ثابت PC توسط ۳ مالتی پلکسر تعیین می شود که با توجه به دستور فعلی و سیگنال های کنترلی Branch، JumpSrc، Jump مقدار PC تعیین می شود که می توان مقدار یک ثابت یا داده مستقیم درون آن ذخیره شود یا  $PC + 2$  و یا با توجه به وضعیت Branch مقدار آن تعیین شود، خروجی ثابت PC به عنوان ورودی address به بلاک Instruction Memory داده می شود و دستور بعدی پردازش می شود. در شکل زیر این جزئیات آورده شده است.






## Register File, ALU ۲

ورودی های ثابت هایی که باید خوانده شوند توسط خروجی Instruction Memory تعیین می شوند و ثابتی که باید در آن نوشته شود توسط دو مالتی پلکسر و سیگنال های کنترلی jump-Write, RegDst تعیین می شود که می توان هر یک از مقادیر rd, rt و یا ۷ باشد که ۷ برای دستور JAL استفاده می شود که باید داخل ثابت هفتم نوشتن صورت بگیرد.


همچنین داده ای که باید ذخیره شود توسط دو مالتی پلکسر دیگر و سیگنال های کنترلی jump-Write, MemToReg تعیین می شود که می تواند مقدار خروجی Data Memory یا مقدار خروجی ALU و یا  $PC + 2$  باشد، همچنین سیگنال RegWrite تعیین می کند که عمل نوشتن باید صورت بگیرد یا که مژدار ثابتی دست نخورد.

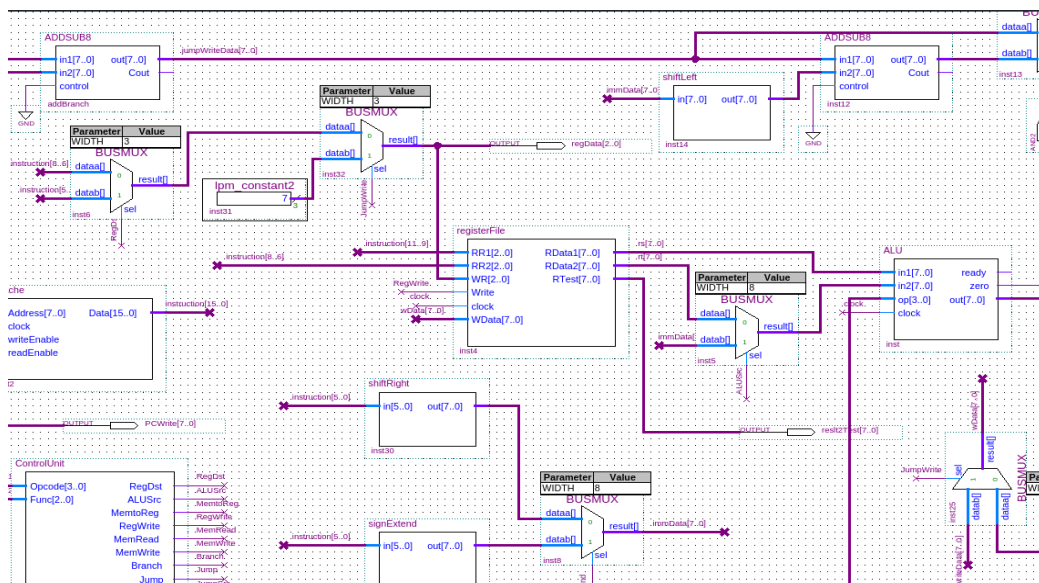در بلاک ALU نیز ورودی های آن توسط دو مالتی پلکسر و سیگنال های کنترلی ALUSrc, SignExtend تعیین می شود که می تواند در واقع مقدار مستقیم ثابت دوم از خروجی register file باشد و یا مقدار Immediate که با توجه به دستورات این مقدار می توان sign extend باشد یا مقدار مستقیم آن باشد. در شکل زیر این جزئیات آورده شده است.


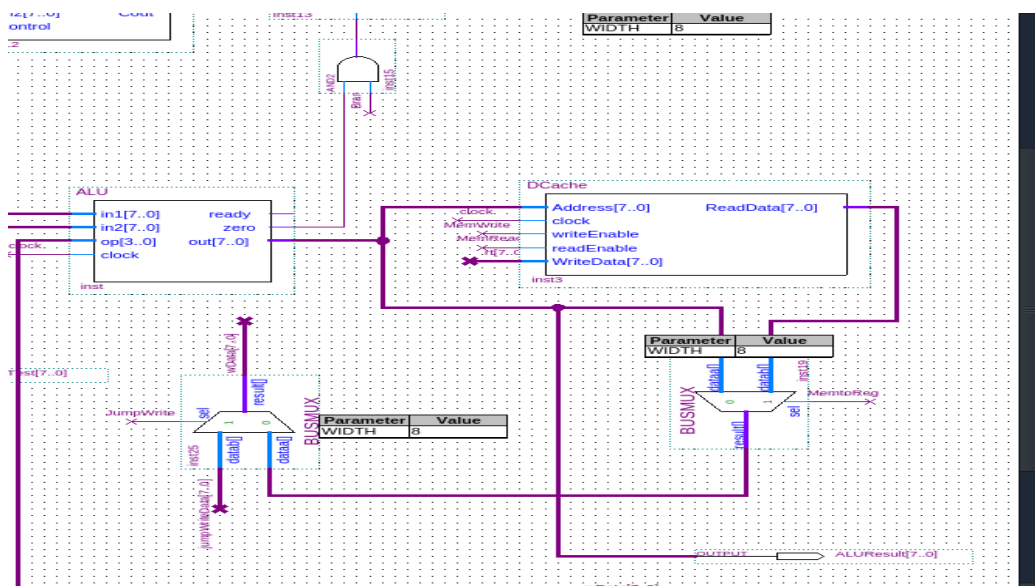
## Data Memory ۳

ورودی address این قسمت توسط ALU تعیین می شود و همچنین سیگنال های کنترلی MemWrite, MemRead تعیین می کنند که چه عملی باید در این بلاک صورت بگیرد. در شکل زیر این جزئیات آورده شده است.



## تست پردازنده

در این قسمت ۴ تست آورده شده است که دستورات مختلف در آن آورده شده است.


### تست ۱

در این تست مقدار جمله پنجم دنباله فیبوناچی محاسبه شده است و داخل ثبات دوم ذخیره شده، دستورات انجام شده در این تست به صورت زیر است:

```
ADDi R0, R1, 1
ADDi R0, R2, 1
ADDi R0, R3, 3
ADD R1, R2, R4
ADD R0, R2, R1
ADD R0, R4, R2
SUBi R0, R3, 1
BNQ R0, R3, -6
ADD R0, R2, R2
```

که دستور آخر برای نمایش ثبات دوم و نشان دادن درستی پردازنده آورده شده است، در شکل های زیر این سری دستورات و نتیجه آن آورده شده است که همانطور که در شکل مشخص است در آخر مقدار داخل ثبات دوم ۵ است که برابر جمله پنجم دنباله فیبوناچی است.

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
00000000	0000000000000000	0000000000000000	0010000001000001	0000000000000000	0010000010000001	0000000000000000	0010000011000011	0000000000000000	.....
00000100	0000001010100000	0000000000000000	0000000010001000	0000000000000000	0000000100010000	0000000000000000	0011011011000001	0000000000000000	.....
00001000	1001000011111010	0000000000000000	0000000010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....
00001100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....
00010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....

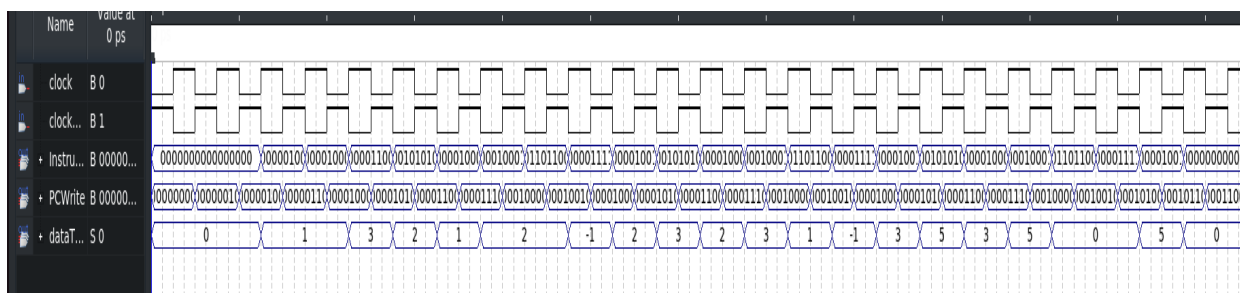


## تست ۲

در این تست جمع اعداد ۱ تا ۱۰ داخل ثبات اول ذخیره شده است، دستورات انجام شده در این تست به صورت زیر است.

```
ADDi R0, R1, 0
ORi R0, R2, 10
ADD R1, R2, R1
SUBi R2, R2, 1
BNQ R0, R2, -8
ADD R0, R1, R1
```

که دستور آخر برای نمایش ثبات اول و نشان دادن درستی جواب پردازنده آورده شده است، در شکل های زیر این سری دستورات و نتیجه آن آورده شده است که همانطور که در شکل مشخص است در آخر مقدار ثبات اول برابر ۵۵ است که جمع اعداد ۱ تا ۱۰ می باشد.

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
00000000	0000000000000000	0000000000000000	0010000001000000	0000000000000000	0101000010001010	0000000000000000	0000001010001000	0000000000000000	.....
00000100	0011010010000001	0000000000000000	1001000010111100	0000000000000000	0000000001001000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	...H...
00001000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....
00001100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....
00010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....

 

## تست ۳

در این تست دو عددی که در خانه اول و دوم حافظه نوشته شده اند را با هم AND می کنیم و اگر جواب ۰ بود داخل خانه هفتم حافظه عدد ۱ و در غیر این صورت حاصل AND این دو عدد را می نویسم، دستورات این تست به صورت زیر است:

```

ADDi R0, R5, 1
LB R0, R2, 0
LB R0, R1, 1
ADDi R0, R6, 20
AND R1, R2, R3
BEQ R0, R3, 2
SB R0, R3, 7
JR R6
SB R0, R5, 1
LB R0, R5, 1
ADD R0, R5, R5


```

که دستور آخر برای نمایش ثبات پنجم و نشان دادن درستی پردازنده آورده شده است، سری دستورات این تست در شکل زیر آورده شده است:

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
00000000	0010000101000001	0000000000000000	0111000001000000	0000000000000000	0111000010000001	0000000000000000	0010000110010100	0000000000000000	.....
00000100	0000001010011010	0000000000000000	1000000011000001	0000000000000000	0110000011000111	0000000000000000	0000110000000111	0000000000000000	.....
00001000	0000000000000000	0000000000000000	0110000101000111	0000000000000000	0111000101000111	0000000000000000	0111000101000111	0000000000000000	.....
00001100	0000101000101000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....
00010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	.....


حال اگر داخل خانه های حافظه اعداد ۶ و ۵ باشد AND آنها ۴ می شود و در شکل های زیر این حالت آورده و تست شده است.

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
00000000	00000101	00000110	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00000100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00001000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00001100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00010000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....

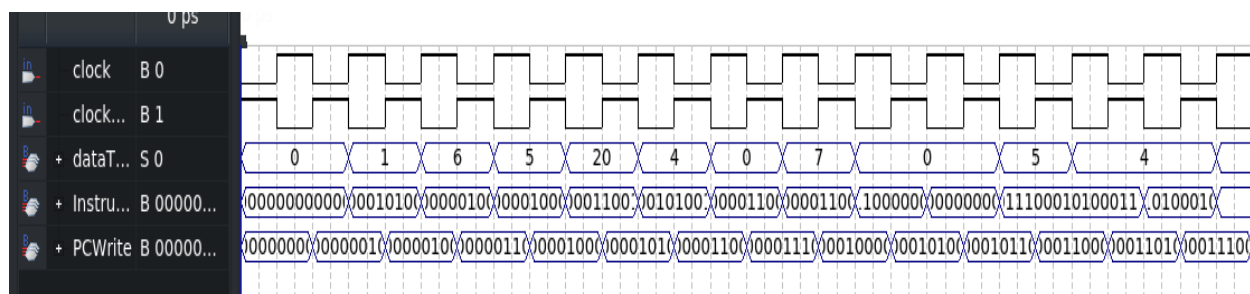

و اگر در خانه های اول و دوم حافظه ۵ و ۱۰ باشد AND آن ها ۰ می شود و باید داخل ثبات پنجم ۱ نوشته شود، در شکل های زیر این حالت آورده و تست شده است:

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
00000000	00000101	00001010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00000100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00001000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....
00001100	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	.....

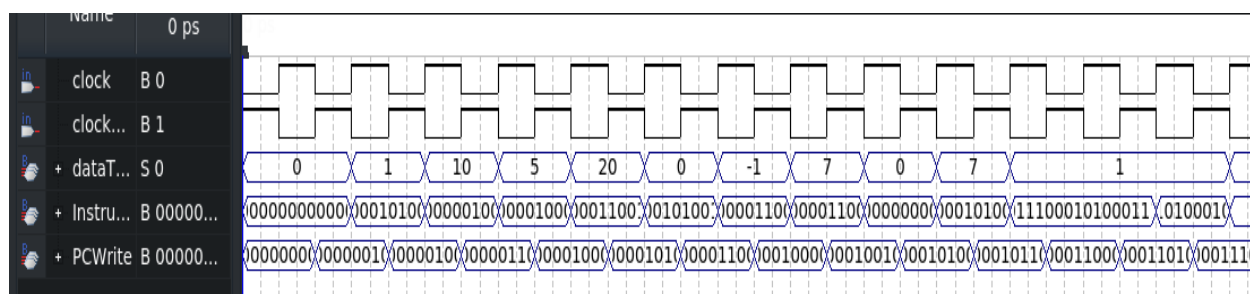

## تست ۴

در این تست سری دستورات زیر انجام شده است:

```

ADDi R0, R1, 15
ANDi R1, R2, 9
XOR R1, R2, R2
JAL 16
ADD R0, R0, R0
OR R0, R2, R2
OR R0, R2, R2
J 24
OR R0, R7, R7
OR R0, R7, R7
OR R0, R7, R7
ADD R0, R7, R7
OR R2, R7, R2
ADD R0, R2, R2

```

که همانطور که در دستورات آمده است قبل از دستور JAL مقدار XOR عدد ۹ و ۱۵ داخل ثبات دوم ریخته می شود که برابر ۶ است و همچنین دستورات بین دستور Jump و JAL به دلیل پرش اجرا نمی شوند و محتویات ثبات دوم عوض نمی شود و همچنین پس از پرش دستور Jump سه دستور پس از آن اجرا نمی شود پس محتویات ثبات هفتم عوض نمی شود و همان  $PC + 2$  می ماند که در دستور JAL این مقدار برابر  $16 + 2 = 18$  است و در آخر ثبات دوم و هفتم با هم OR می شوند و نتیجه داخل ثبات دوم ریخته می شود که باید مقدار ۲۲ باشد. در شکل زیر دستورات این تست و نتیجه آن آورده شده است که با توجه به خروجی های نشان داده شده در هر کلاک درستی پردازنده در این تست مشخص است.

Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111
00000000	0000000000000000	0000000000000000	0010000001001111	0000000000000000	0100001010001001	0000000000000000	0000001010010101	0000000000000000
00000100	1111000000001000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010010010	0000000000000000	0000000010010010	0000000000000000
00001000	11100000000001100	0000000000000000	00000000111111010	0000000000000000	00000000111111010	0000000000000000	00000000111111010	0000000000000000
00001100	0000111000111000	0000000000000000	00000101111010011	0000000000000000	0000010000010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
00010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
00010100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

